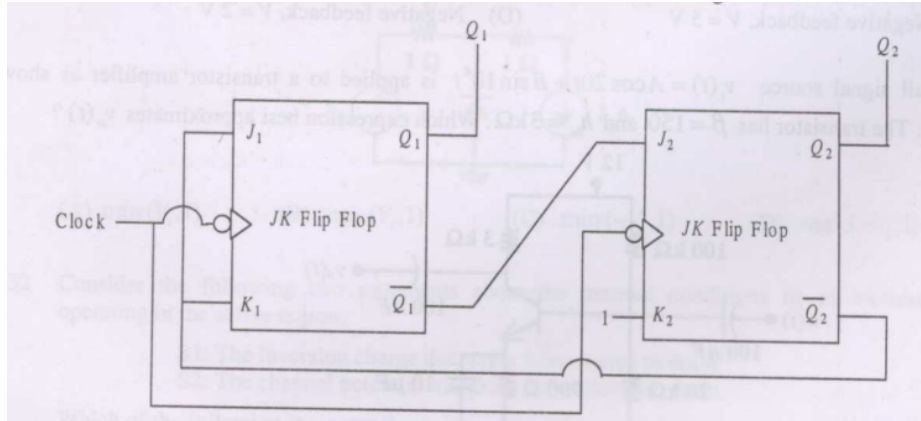


Q39) What are the counting states ( $Q_1, Q_2$ ) for the counter shown in the figure below?



**Options:**

- (A) 11, 10, 00, 11, 10,...
- (B) 01, 10, 11, 00, 01,...
- (C) 00, 11, 01, 10, 00,...
- (D) 01, 10, 00, 01, 10,...

**Answer and Explanation**

**Answer:** (D) 01, 10, 00, 01, 10,...

**Explanation:**

The circuit consists of two JK flip-flops. Their inputs are connected such that:

- $J_1 = Q_2, K_1 = 1$
- $J_2 = \overline{Q_1}, K_2 = 1$

Simulating the state transitions starting from  $Q_1 = 0, Q_2 = 0$  gives the sequence:

$$00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 00 \rightarrow \dots$$

This is a 3-state counter. The correct option that matches this sequence cyclically is option (D).